

# GATE - 21 EE (14)

EE23BTECH11051-Rajnil Malviya


Question :-

In the given circuit, the value of capacitor C that makes current  $I=0$  in  $\mu F$  is

$$C = \frac{-1}{2s^2L} \quad (5)$$

$$= \frac{1}{2(\omega L)\omega} \quad (6)$$

$$\Rightarrow C = 20\mu F \quad (7)$$

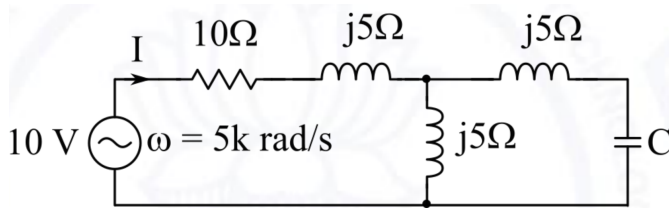


Solution:-

Symbol	Value	Description
$C$	–	capacitance
$X_L$	$\omega L = 5\Omega$	inductive reactance

TABLE I

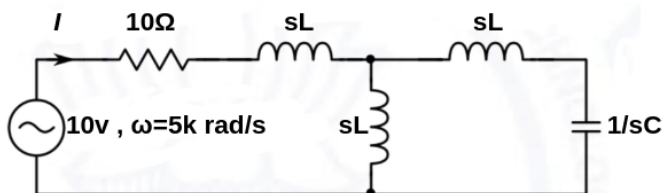Using Laplace transform , modified figure is



For  $I = 0$  ,

$$Z = \infty \quad (1)$$

$$Z = 10 + sL + \left( \frac{(sL + \frac{1}{sC}) \times sL}{sL + \frac{1}{sC} + sL} \right) \quad (2)$$

$$= 10 + sL + \frac{sL + \frac{1}{sC}}{1 + \frac{1}{s^2LC} + 1} \quad (3)$$

$$\Rightarrow 2 + \frac{1}{s^2LC} = 0 \quad (4)$$